


$$R_1 \parallel R_3 = 1000\Omega$$

$$R_{(1 \parallel 3)} + R_5 = 2000\Omega$$

$$R_{(1 \parallel 3) + 5} \parallel R_4 = 1000\Omega$$

$$R_{((1 \parallel 3) + 5) \parallel 4} + R_2 + R_6 = 1570\Omega$$
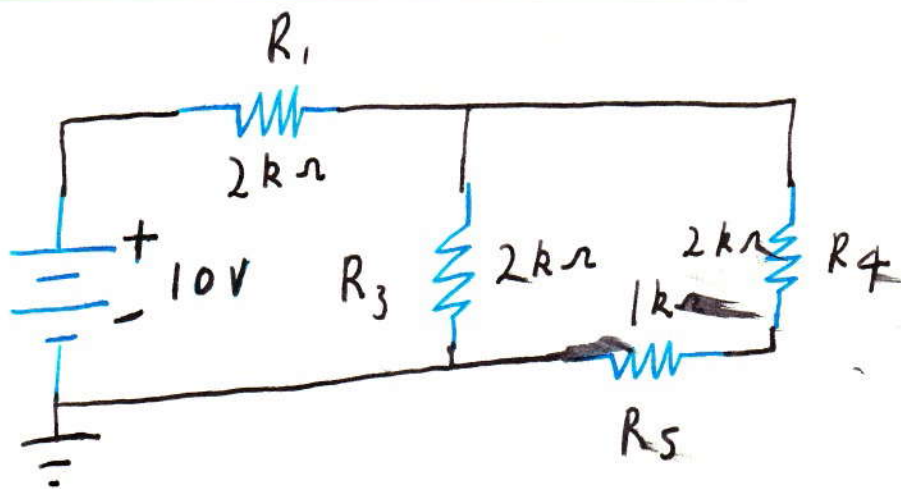
$$R_{Th} = (R_{((1 \parallel 3) + 5) \parallel 4} + R_2 + R_6) = \boxed{1570\Omega}$$



$$R_4 + R_5 = 3000 \Omega$$

$$R_4 + R_5 \parallel R_3 = 1200 \Omega$$

$$V_{\text{Target}} = \frac{R_{\text{Target}}}{\Sigma R}$$

$$V_{R_3} = \frac{R_{(4+5) \parallel 3}}{R_{(4+5) \parallel 3} + R_1} V_S$$

$$V_{R_3} = \frac{1200}{1200 + 3000} 10$$

$$V_{R_3} = 3.75$$

$$V_{R4} = \frac{R_4}{R_4 + R_5} V_{R3}$$

$$V_{R4} = \left(\frac{2000}{2000 + 1600} \right) \times 3.75$$

$$V_{R4} = \frac{2}{3} \times 3.75 = 2.5 \text{ V}$$

$$V_{Th} = V_{R4} = \boxed{2.5 \text{ V}}$$

$$V = iR$$

$$\frac{V}{R} = i$$

$$\frac{V_{Th}}{R_{Load}} = i_{Load}$$

R load value (Ω)	i_{load} (mA)	P_{load} (mW)
470.	5.319	13.297 mW
1000	2.500	6.25
1570	1.592	3.980
2700	0.925	2.314

$$\frac{2.5}{470} = i_{Load\ 470\Omega} = 5.319\text{ mA}$$

$$\frac{2.5}{1000} = i_{Load\ 1000\Omega} = 2.500\text{ mA}$$

$$\frac{2.5}{1570} = i_{Load\ 1570\Omega} = 1.592\text{ mA}$$

$$\frac{2.5}{2700} = i_{Load\ 2700\Omega} = 0.925\text{ mA}$$

$$V = i R \quad \frac{V}{R} = i$$

$$P = i V$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$\frac{(2.5)^2}{470} = P_{\text{load } 470\Omega} = 13.297 \text{ mW}$$

$$\frac{(2.5)^2}{1000} = P_{\text{load } 1000\Omega} = 6.25 \text{ mW}$$

$$\frac{(2.5)^2}{1570} = P_{\text{load } R_{Th}} = 3.980 \text{ mW}$$

$$\frac{(2.5)^2}{2700} = P_{\text{load } 2700\Omega} = 2.314 \text{ mW}$$