

7) Solve for I_1, I_2, I_3 in the following set of equations using determinants.

$$2I_1 - 6I_2 + 10I_3 = 9$$

$$3I_1 - 7I_2 - 8I_3 = 3$$

$$10I_1 + 5I_2 - 12I_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -6 & 10 \\ 3 & -7 & -8 \\ 10 & 5 & -12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Δ

2	-6	10
3	-7	-8
10	5	-12

$$(2 \times -7 \times -12) + (-6)(-8)(10) + (10 \times 3 \times 5) -$$
$$(10 \times -7 \times 10) + (5 \times -8 \times 2) + (-12 \times 3 \times -6)$$

$$(168 + 480 + 150) - (700 + -80 + 216)$$

$$798 - - 564$$

$$1362 = \Delta$$

Δi_1

9	-6	10	9	-6
3	-7	-8	3	-7
0	5	-12	0	5

$$(9 \times -7 \times -12) + (-6 \times -8 \times 0) + (10 \times 3 \times 5) -$$

$$(10 \times -7 \times 0) + (5 \times -8 \times 9) + (-12 \times 3 \times -6)$$

$$-756 + 0 + 150 - 0 + -360 + 1216$$

$$-606 \rightarrow -144$$

$$-462 = \Delta i_1$$

Δi_2

2	9	10	2	9
3	3	-8	3	3
10	0	-12	10	0

$$(2 \times 3 \times -12) + (9 \times -8 \times 10) + (10 \times 3 \times 0) - \\ (10 \times 3 \times 10) + (0 \times -8 \times 2) + (-12 \times 3 \times 9)$$

$$-72 + -720 + 0 - 300 + 0 + -324$$

$$792 - -24$$

$$816 = \Delta i_2$$

Δi_3

2	-6	9	2	-6
3	-7	3	3	-7
10	5	0	10	5

$$(2 \times -7 \times 0) + (-6 \times 3 \times 10) + (9 \times 3 \times 5) - \\ (10 \times -7 \times 9) + (5 \times 3 \times 2) + (0 \times 3 \times -6)$$

$$(0) + (-180) + (135) - (-630) + (30) + (0)$$

$$-45 - -600$$

$$555 = \Delta i_3$$

Δ	values
Δ	1362
Δi_1	-462
Δi_2	816
Δi_3	555


$$\frac{\Delta i_{\text{Target}}}{\Delta}$$

$$i_1 = \frac{-462}{1362} = -0.339 \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{816}{1362} = 0.599 \text{ A}$$


$$i_3 = \frac{555}{1362} = 0.407 \text{ A}$$

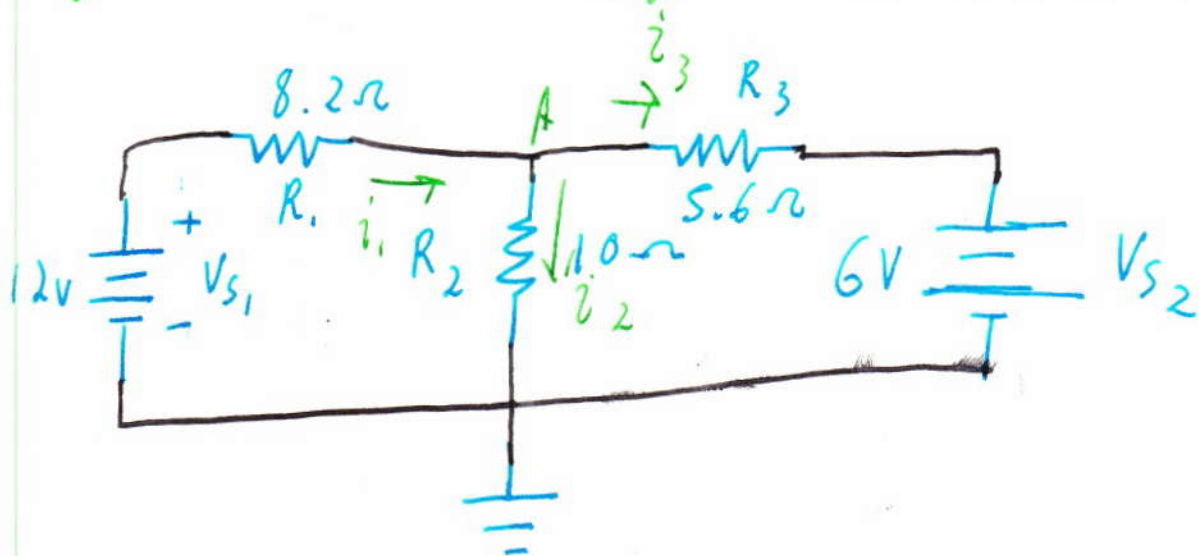11) Write the Kirchhoff current equation for the current assignment shown at node A



$$i_1 = i_2 + i_3$$

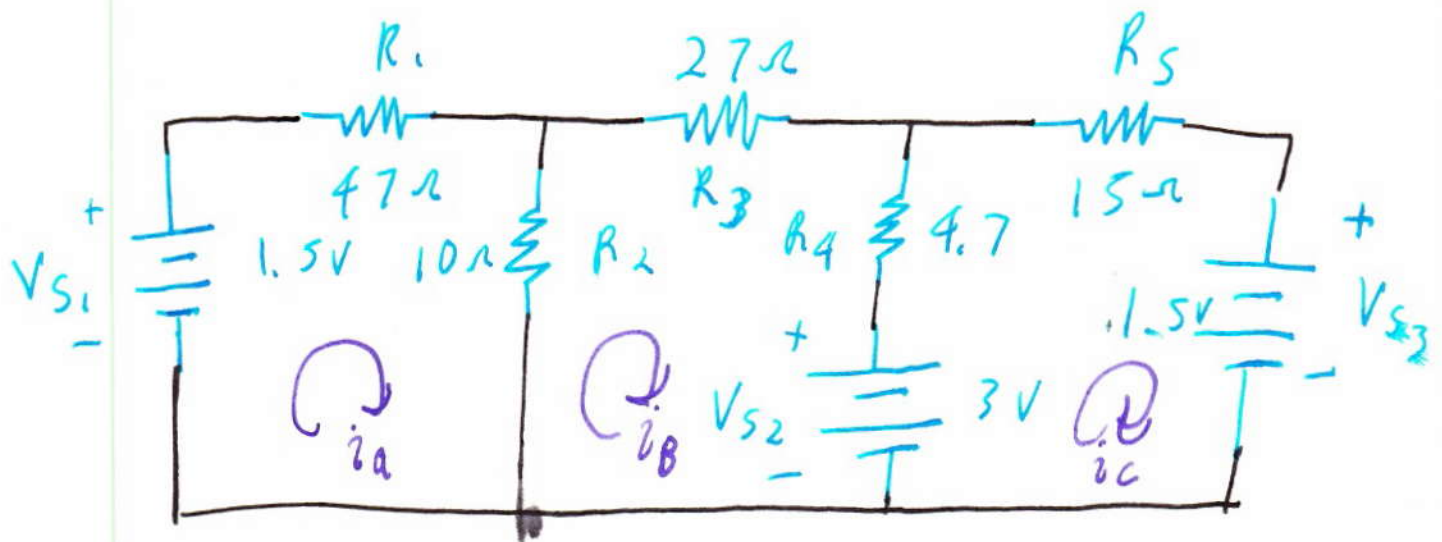21) Solve for loop currents using loop current method.



$$-1.5 + 47i_a + 10(i_a - i_b) = 0$$

$$10(i_b - i_a) + 27i_b + 4.7(i_b - i_c) + 3 = 0$$

$$-3 + 4.7(i_c - i_b) + 15i_c + 1.5 = 0$$

$$-1.5 + 47i_a + 10i_a - 10i_b = 0$$

$$10i_b - i_a + 27i_b + 4.7i_b - 4.7i_c + 3 = 0$$

$$-3 + 4.7i_c - 4.7i_b + 15i_c + 1.5 = 0$$

$$57i_a - 10i_b + 0i_c = +1.5$$

$$-10i_a + 41.7i_b - 4.7i_c = -3$$

$$0i_a + -4.7i_b + 19.7i_c = 1.5$$

$$\begin{bmatrix} 57 & -10 & 0 \\ -10 & 41.7 & -4.7 \\ 0 & -4.7 & 19.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.5 \\ -3 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

Δ

57	-10	0	57	-10
-10	41.7	-4.7	57	41.7
0	-4.7	19.7	0	4.7

$$\begin{aligned} & ((57 \times 41.7 \times 19.7) + (-10 \times -4.7 \times 0) + \\ & (0 \times 57 \times 4.7)) - ((0 \times 41.7 \times 0) + \\ & (57 \times -4.7 \times -4.7) + (-10 \times 57 \times 19.7)) \end{aligned}$$

$$(46824.93 + 0 + 0) - (0 + 1259.13 + 11229)$$

$$46824.93 - 12488.13$$

$$34336.8 = \Delta$$

Δi_1

1.5	-10	0	1.5	-10
-3	41.7	-4.7	-3	41.7
1.5	-4.7	19.7	1.5	-4.7

$$((1.5 \times 41.7 \times 19.7) + (-10 \times -4.7 \times 1.5) + (0 \times -3 \times -4.7)) - ((1.5 \times 41.7 \times 0) + (-4.7 \times -4.7 \times 1.5) + (19.7 \times -3 \times -10))$$

$$1232.235 + (-705) + 0 -$$

$$0 + 33.135 + 591$$

$$527.235 - 624.135$$

$$-96.9 = \Delta i_1$$

Δi_2

57	1.5	0	57	1.5
-10	-3	-4.7	-10	-3
0	1.5	19.7	0	1.5

$$((57 \times -3 \times 19.7) + (1.5 \times -4.7 \times 0) + (0 \times -10 \times 1.5)) - ((0 \times -3 \times 0) + (1.5 \times -4.7 \times 57) + (19.7 \times -10 \times 1.5))$$

$$(3368.7 * 0 + 0) - (0 + (-401.85) + (-295.5))$$

$$3368.7 + 697.35$$

$$\Delta i_2 = 4066.05$$

Δi_3

57	-10	1.5	57	-10
-10	41.7	-3	-10	41.7
0	-4.7	1.5	0	-4.7

$$\begin{aligned} & ((57 \times 41.7 \times 1.5) + (-10 \times -3 \times 0) + \\ & (1.5 \times -10 \times -4.7)) - ((1.5 \times 41.7 \times 0) + \\ & (4.7 \times -3 \times 57) + (1.5 \times -10 \times -10)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (3565.35 + 0 + 70.5) - \\ & (0 + -803.7 + 150) \end{aligned}$$

$$3635.85 - -653.7$$

$$4289.55 = \Delta i_3$$

Δlabel	value
Δ	34336.8
Δi_1	-96.9
Δi_2	4066.05
Δi_3	4289.55

$$i_{\text{target}} = \frac{\Delta i_{\text{target}}}{\Delta}$$


$$i_1 = \frac{-96.9}{34336.8}$$

$$i_2 = \frac{4066.05}{34336.8}$$

$$i_3 = \frac{4289.55}{34336.8}$$

$$\begin{aligned} i_1 &= -2.822 \text{ mA} \\ i_2 &= 0.118 \text{ A} \\ i_3 &= 0.124 \text{ A} \end{aligned}$$

33)

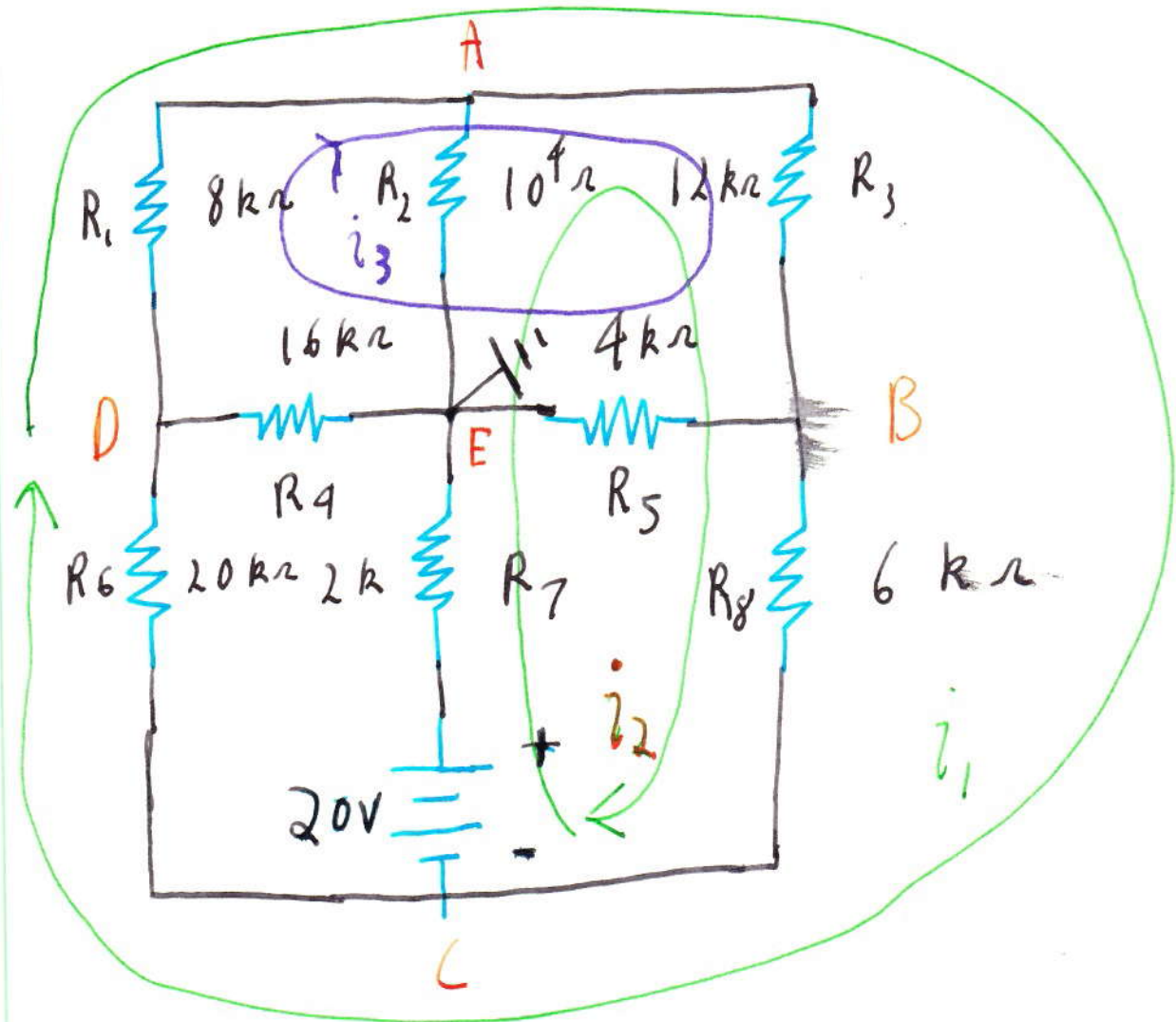

$$\cancel{i_1 R_6 + i_1 (R_1 + R_2) + i_1}$$

$$\cancel{[i_1](R_6) + (i_1 + i_3)(R_1) + (i_1 + i_3)(R_3) +} \\ (i_1 + i_2)(R_8) = 0$$

$$-20 + (i_2 (R_7)) + (i_2 (R_2)) + \cancel{(i_2 + i_1 (R_3))}$$

$$+ (i_2 + i_3 + i_1) \cancel{(R_3)}$$

$$i_3 R_4 + (i_3 + i_1 (R_1)) + (i_3 + i_1 (R_3)) +$$

$$i_3 R_5$$

$$\cancel{(i_2 + i_1) 6000 +}$$

$$i_1 (2 \times 10^4) + i_1 (8 \times 10^3) + i_3 (8 \times 10^3) +$$

$$i_1 (12 \times 10^3) + i_3 (12 \times 10^3) + i_1 (6 \times 10^3) +$$

$$i_2 (6 \times 10^3)$$

$$(20 + 8 + 12 + 6) \times 10^3 i_1 +$$

$$(6 \times 10^3) i_2 + (8 + 12) \times 10^3 i_3 = 0$$

$$\cancel{46 i_1} \quad \cancel{46 i_1 \times 10^3} + 0$$

eq1

$$(46 \times 10^3) \dot{i}_1 + (6 \times 10^3) \dot{i}_2 + (20 \times 10^3) \dot{i}_3 = 0$$

$$(2 \times 10^3) \dot{i}_2 + (10^4) \dot{i}_2 + (12 \times 10^3) \dot{i}_2 +$$

$$(\cancel{12 \times 10^3 \times \dot{i}_2}) + (12 \times 10^3) \times \dot{i}_3 + (12 \times 10^3 (\dot{i}_1))$$

$$+ (6 \times 10^3) \text{ Bug } \dot{i}_2 + 6 \times 10^3 \dot{i}_1 - 20 = 0$$

$$(12 \times 10^3) \dot{i}_1 + (2 + 10 + 12 + 6) \times 10^3 \dot{i}_2 +$$

$$(12 \times 10^3) \dot{i}_3 = 20$$

eq2

$$(12 \times 10^3) \dot{i}_1 + (30 \times 10^3) \dot{i}_2 + (12 \times 10^3) \dot{i}_3 = 20$$

$$(16 \times 10^3) i_3 + (8 \times 10^3) i_3 + (8 \times 10^3) i_1 + (12 \times 10^3) i_2 + (12 \times 10^3) i_3 + (12 \times 10^3) i_1 + (4 \times 10^3) i_3 = 0$$

$$((8 + 12) \times 10^3 i_1) + (12 \times 10^3) i_2 +$$

$$(16 + 8 + 4) i_3 = 0$$

$$\text{eq}_3 \quad 20 \times 10^3(i_1) + (12 \times 10^3) i_2 + (28 \times 10^3) i_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 46 \times 10^3 & 6 \times 10^3 & 20 \times 10^3 \\ 12 \times 10^3 & 30 \times 10^3 & 12 \times 10^3 \\ 20 \times 10^3 & 12 \times 10^3 & 28 \times 10^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 20 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Δ

$$\begin{array}{ccccc} 46 \times 10^3 & 6 \times 10^3 & 20 \times 10^3 & 46 \times 10^3 & 6 \times 10^3 \\ 12 \times 10^3 & 30 \times 10^3 & 12 \times 10^3 & 12 \times 10^3 & 30 \times 10^3 \\ 20 \times 10^3 & 12 \times 10^3 & 28 \times 10^3 & 20 \times 10^3 & 12 \times 10^3 \end{array}$$

$$(46 \times 10^3 \times 30 \times 10^3 \times 28 \times 10^3 + \\ 6 \times 10^3 \times 12 \times 10^3 \times 20 \times 10^3 + \\ 20 \times 10^3 \times 12 \times 10^3 \times 12 \times 10^3) -$$


$$(20 \times 10^3 \times 30 \times 10^3 \times 20 \times 10^3 + \\ 12 \times 10^3 \times 12 \times 10^3 \times 46 \times 10^3 + \\ 28 \times 10^3 \times 12 \times 10^3 \times 6 \times 10^3)$$

$$(3\ 8640 \times 10^9 + 1440 \times 10^9 + 2880 \times 10^9) \\ - (12000 \times 10^9 + 6624 \times 10^9 + 2016 \times 10^9)$$

$$4\ 2960 \times 10^9 - 20640 \times 10^9$$

$$22\ 320 \times 10^9 = \Delta$$

Δi_1

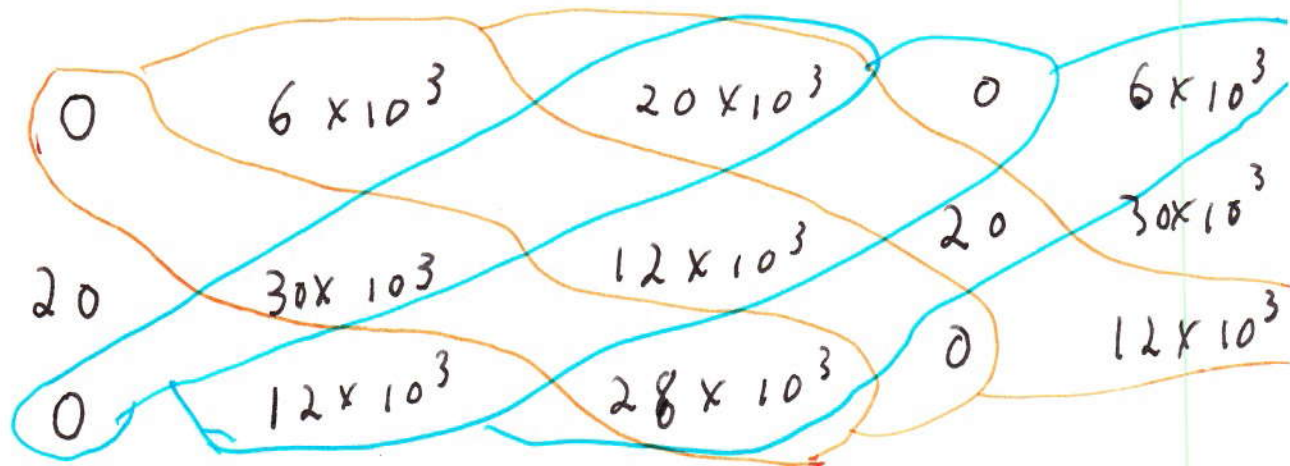

$$((0 \times 30 \times 10^3 \times 28 \times 10^3) +$$

$$(6 \times 10^3 \times 12 \times 10^3 \times 0) +$$

$$(20 \times 10^3 \times 20 \times 12 \times 10^3) -$$

$$((0 \times 30 \times 10^3 \times 20 \times 10^3) +$$

$$(12 \times 10^3 \times 12 \times 10^3 \times 0) +$$

$$(28 \times 10^3 \times 20 \times 6 \times 10^3)$$

$$(0 + 0 + 4.8 \times 10^9) - (0 + 0 + 3.36 \times 10^9)$$

$$4.8 \times 10^9 - 3.36 \times 10^9$$

$$1.44 \times 10^9 = \Delta i_1$$

Δi_2

46×10^3	0	20×10^3	46×10^3	0
12×10^3	20	12×10^3	12×10^3	20
20×10^3	0	28×10^3	12×10^3	0

$$\begin{aligned} & ((46 \times 10^3 \times 20 \times 28 \times 10^3) + (0 \times 12 \times 10^3 \times 12 \times 10^3) + \\ & (20 \times 10^3 \times 12 \times 10^3 \times 0)) - \\ & ((20 \times 10^3 \times 20 \times 20 \times 10^3) + (12 \times 10^3 \times 0 \times 46 \times 10^3) + \\ & (28 \times 10^3 \times 12 \times 10^3 \times 0)) \end{aligned}$$

$$25760 \times 10^6 - 8000 \times 10^6$$

$$17760 \times 10^6 = \Delta i_2$$

Δi_3

46×10^3	6×10^3	0	46×10^3	6×10^3
12×10^3	30×10^3	20	12×10^3	30×10^3
20×10^3	12×10^3	0	20×10^3	12×10^3

$$\begin{aligned} & ((46 \times 10^3 \times 30 \times 10^3 \times 0) + \\ & (6 \times 10^3 \times 20 \times 20 \times 10^3) + \\ & (0 \times 12 \times 10^3 \times 12 \times 10^3)) - \\ & ((20 \times 10^3 \times 30 \times 10^3 \times 0) + \\ & (12 \times 10^3 \times 20 \times 46 \times 10^3) + \\ & (6 \times 10^3 \times 12 \times 10^3 \times 0)) \end{aligned}$$

$$2.4 \times 10^9 - 11.04 \times 10^9$$

$$-8.64 \times 10^9 = \Delta i_3$$

Δ_{label}	value
Δ	22320×10^9
Δi_1	1.44×10^9
Δi_2	17.76×10^9
Δi_3	-8.64×10^9

$$i_{\text{target}} = \frac{\Delta i_{\text{target}}}{\Delta}$$

$$\frac{1.44 \times 10^9}{22320 \times 10^9} = i_1 = 64.516 \mu\text{A}$$

$$\frac{17.76 \times 10^9}{22320 \times 10^9} = i_2 = 795.698 \mu\text{A}$$

$$\frac{-8.64 \times 10^9}{22320 \times 10^9} = i_3 = 387.096 \mu\text{A}$$

$$V_{R_7} = R_7 i_2$$

$$V_{R_7} = 2 \times 10^3 \times 795.698 \times 10^{-6}$$

$$V_{R_7} = 1.591 \text{ V}$$

$$V_{R_2} = R_2 i_2$$

$$V_{R_2} = 10^4 \times 795.698 \times 10^{-6}$$

$$V_{R_2} = 795.698 \times 10^{-2}$$

$$V_{R_2} = 7.956 \text{ V}$$

$$V_{R_3} = R_3 \times (i_2 + i_1)$$

$$V_{R_3} = 12 \times 10^3 \times (\cancel{795.698 \times 10^{-6}} + 64.516 \times 10^{-6})$$

$$V_{R_3} = 12 \times 10^3 \times (0.860 \times 10^{-3})$$

$$V_{R_3} = 10.322 \text{ V}$$

$$V_{R_4} = R_4 \times i_3$$

$$V_{R_4} = 16 \times 10^3 \times 387.096 \times 10^{-6}$$

$$V_{R_4} = 6.195 \text{ V}$$

$$V_{R_1} = R_1 \times (i_1 + i_3)$$

$$V_{R_1} = 8 \times 10^3 \times (64.516 \times 10^{-6} + 387.096 \times 10^{-6})$$

$$V_{R_1} = 3.612 \text{ V}$$

$$V_{R_3} = R_3 \times (i_3 + i_1)$$

$$V_{R_3} = 12 \times 10^3 \times (64.516 \times 10^{-6} + 387.096 \times 10^{-6})$$

$$V_{R_3} = 5.419 \text{ V}$$

$$V_{R_5} = R_5 \times i_3$$

$$V_{R_5} = 4 \times 10^3 \times 387.096 \times 10^{-6}$$

$$V_{R_5} = 1.548 \text{ V}$$

$$V_{R_6} = R_6 \times i_1$$

$$V_{R_6} = 20 \times 10^3 \times 64.516 \times 10^{-6}$$

$$V_{R_6} = 1.290 \text{ V}$$

$$V_{R_8} = R_8 \times (i_2 + i_1)$$

$$V_{R_8} = 6 \times 10^3 \times (795.698 \times 10^{-6} + 64.516 \times 10^{-6})$$

$$V_{R_8} = 5.161 \text{ V}$$

nodes

A

$$\dot{v}_{R_2} = \dot{v}_2$$

$$\dot{v}_{R_1} = \dot{v}_3 + \dot{v}_1$$

$$\dot{v}_{R_3} = \dot{v}_1 + \dot{v}_2 + \dot{v}_3$$

B

$$\dot{v}_{R_3} = \dot{v}_1 + \dot{v}_2 + \dot{v}_3$$

$$\dot{v}_{R_5} = \dot{v}_3$$

$$\dot{v}_{R_8} = \dot{v}_2 + \dot{v}_1$$

C

$$\dot{\tau}_{R_8} = \dot{\tau}_2 + \dot{\tau}_1$$

$$\dot{\tau}_{R_7} = \dot{\tau}_2$$

$$\dot{\tau}_{R_6} = \dot{\tau}_1$$

D

$$\dot{\tau}_{R_6} = \dot{\tau}_1$$

$$\dot{\tau}_{R_4} = \dot{\tau}_3$$

$$\dot{\tau}_{R_1} = \dot{\tau}_3 + \dot{\tau}_1$$

E

$$\overset{0}{i} R_7 = \overset{\cdot}{i}_2$$

$$\overset{\cdot}{i} R_4 = -\overset{\cdot}{i}_3$$

$$\overset{\cdot}{i} R_5 = +\overset{\cdot}{i}_3$$

$$\overset{\cdot}{i} R_6 = -\overset{\cdot}{i}_2$$

Voltage label	value (V)
V_{R_1}	3.612
V_{R_2}	7.456
V_{R_3}	10.322
V_{R_4}	6.195
V_{R_5}	1.548
V_{R_6}	1.290
V_{R_7}	1.591
V_{R_8}	5.161